Relazione FFT

Francesco Angelo Fabiano Antonacci Francesco Sermi

March 20, 2025

- 1 Forme d'onda sinusoidali
- 2 Forme d'onda quadrate
- 3 Forme d'onda triangolari
- 4 Forme d'onda treni di impulsi
- 5 Forme d'onda pinne di squalo
- 6 Forme d'onda acquisite male
- 7 Forme d'onda col duty cycle
- 8 Autoscillatore
- 9 Oscillazioni smorzate

Sono state prese delle misure di segnale in uscita da un circuito RLC, come mostrato in Fig(1) per tre diversi condensatori. Sono stati misurati il periodo e la frequenza delle oscillazioni. E' stato eseguito un fit ai minimi quadrati per un'oscillazione smorzata per determinarne il periodo. E' stata eseguita una FFT per il medesimo scopo. I risultati sono riportati in Tab.(1) e in Fig.(2).

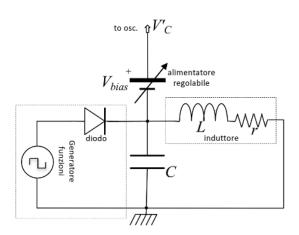


Figure 1: Diagramma del circuito RLC realizzato.

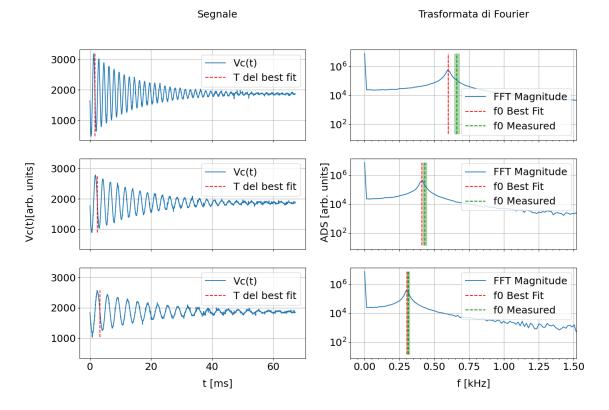


Figure 2

Table 1: Confronto tra le frequenze di oscillazione misurate con quelle ottenute tramite FFT e bestfit. Attorno ai valori medi è stata rappresentata la barra di errore per il valore misurato e per quello del bestfit, per il quale non si vede essendo molto piccola.

$C[\mu { m F}]$	f_{0mis}	$f_{0fft}[\mathrm{kHz}]$	$f_{0bestfit}[\mathrm{kHz}]$
$0.1 \pm 20\% tol.$	0.66 ± 0.02	0.595 ± 0.004	0.6001 ± 0.0003
$0.22 \pm 20\% tol.$	0.43 ± 0.01	0.416 ± 0.004	0.41131 ± 0.00002
$0.47 \pm 20\% tol.$	0.314 ± 0.009	0.298 ± 0.004	0.30393 ± 0.00002

Le frequenze ottenute tramite la FFT e tramite il bestfit sono compatibili, eccetto per la prima frequenza misurata, entro la barra di errore.

Coerentemente con quanto ci si può aspettare sono presenti 2 picchi nella FFT, uno a frequenza nulla, in quanto il segnale non è alternato, l'altro alla frequenza di oscillazione del segnale.

Siccome il segnale non è perfettamente sinusoidale , la FFT presenta un ampio spettro di armoniche attorno al picco principale.

10 Materiali nel core dell'induttore

- 10.1 Niente
- 10.2 Lamine di ferro
- 10.3 Bacchetta di ferro
- 10.4 Parallelepipedo di alluminio
- 10.5 Trafilato di alluminio
- 10.6 Trafilato di alluminio segato
- 11 Glicemia
- 12 Il pinnacolo